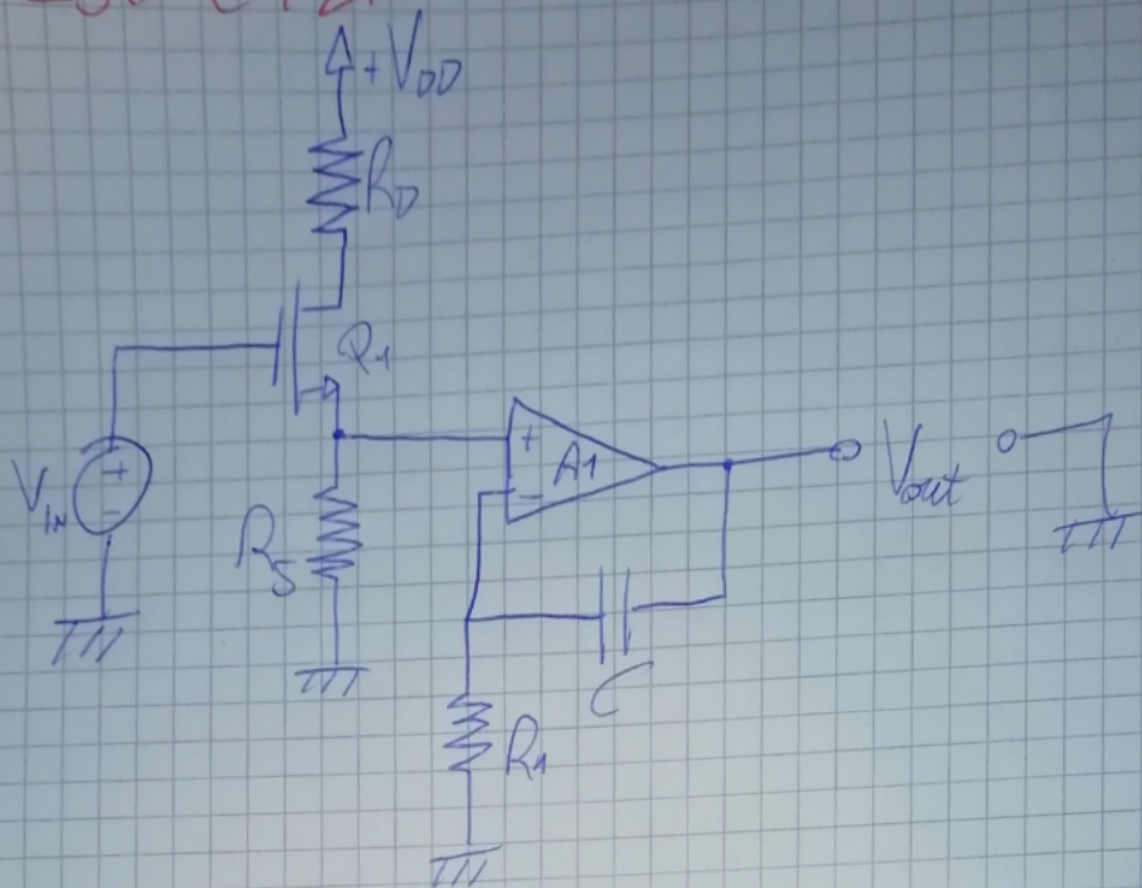


ESERCIZIO




$$V_{DD} = 10V$$

~~Q1 = { Vt = 1V; K = 0.5 mA/V^2; lambda = 0 }~~

$$R_1 = 1k\Omega \quad R_D = 2k\Omega \quad R_S = 1k\Omega \quad C = 2\mu F$$

$$Q_1 = \{ V_t = 1V; K = 0.5 \text{ mA/V}^2; \lambda = 0 \}$$

$$L^+ = |L^-| = 5V$$

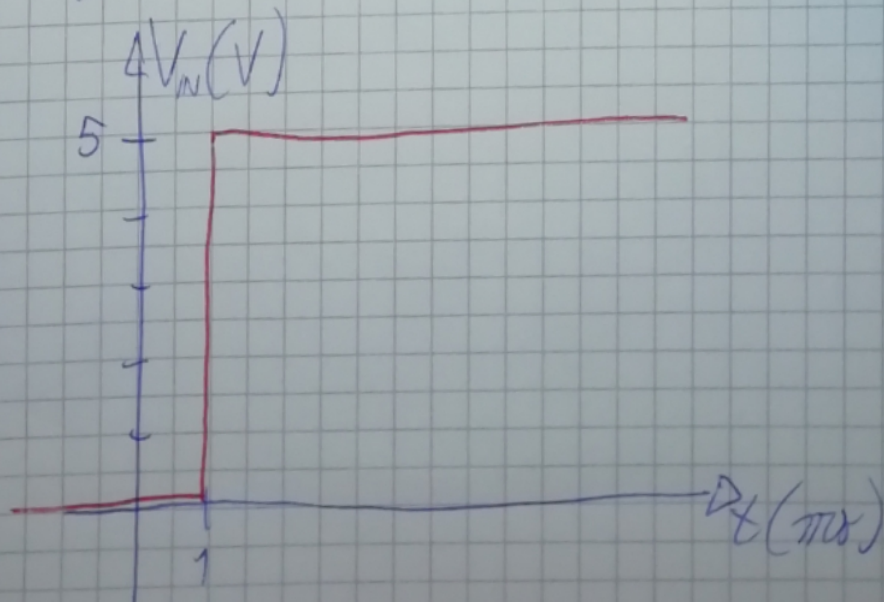

$$V_{GS} > V_t$$

$$V_{GS} = V_G - V_t = V_{IN} - I_D R_S$$

$$t < 1$$

$$V_{IN} = 0$$

$$\begin{cases} V_{GS} = -i_D R_S \\ i_D = K(V_{GS} - V_t)^2 \end{cases}$$

$$V_{GS} = -\frac{1}{2}(V_{GS} - 1)^2$$

$$-2V_{GS} = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$$

$$V_{GS}^2 + 1 = 0$$

$$\text{No solution}$$

$$V_{GS} = 0 < V_t = 1$$

Q_1 interdetto

$$V^+ = 0V$$

$$V_{out} = 0V$$

$$t \geq 1 \quad V_{IN} = 5V$$

$$\begin{cases} V_{GS} = V_{IN} - i_D R_S \\ i_D = K(V_{GS} - V_t)^2 \end{cases}$$

$$V \quad i_D = K(5 - i_D - 1)^2 = \frac{1}{2} (4 - i_D)^2$$

$$2i_D = 16 - 8i_D + i_D^2$$

$$i_D^2 - 10i_D + 16 = 0$$

$$\Delta = 100 - 64 = 36$$

$$i_{D1,2} = \frac{10 \pm 6}{2} = \begin{cases} +8 = i_{D1} \\ -2 = i_{D2} \end{cases}$$

$$V_{GS1} = 5 - 8 = -3V < V_t = 1V$$

$$V_{GS2} = 5 - 2 = 3V > V_t = 1V$$

$$i_D = 2 \text{ mA} \quad V_{GS} = 3V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t = 3 - 1 = 2V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - i_D R_D - i_D R_S =$$

$$= 10 - 2 \cdot 2 - 2 = 10 - 4 - 2 = 4V$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t \quad \text{verificata}$$

Q_1 in saturazione

~~$$V_{DS} = V_{DD} - i_D R_D - i_D R_S = 10 - 2 \cdot 2 - 2 = 4V$$~~

$$V^+ = V_S = i_D R_S = 2V$$

$$V_{out} = \frac{1}{R_1 C} \int V^+ dt = \frac{V^+}{R_1 C} t = \frac{2}{2 \cdot 10^{-3}} t = 1 \frac{V}{ms}$$

$$R_1 C = 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-3}$$

