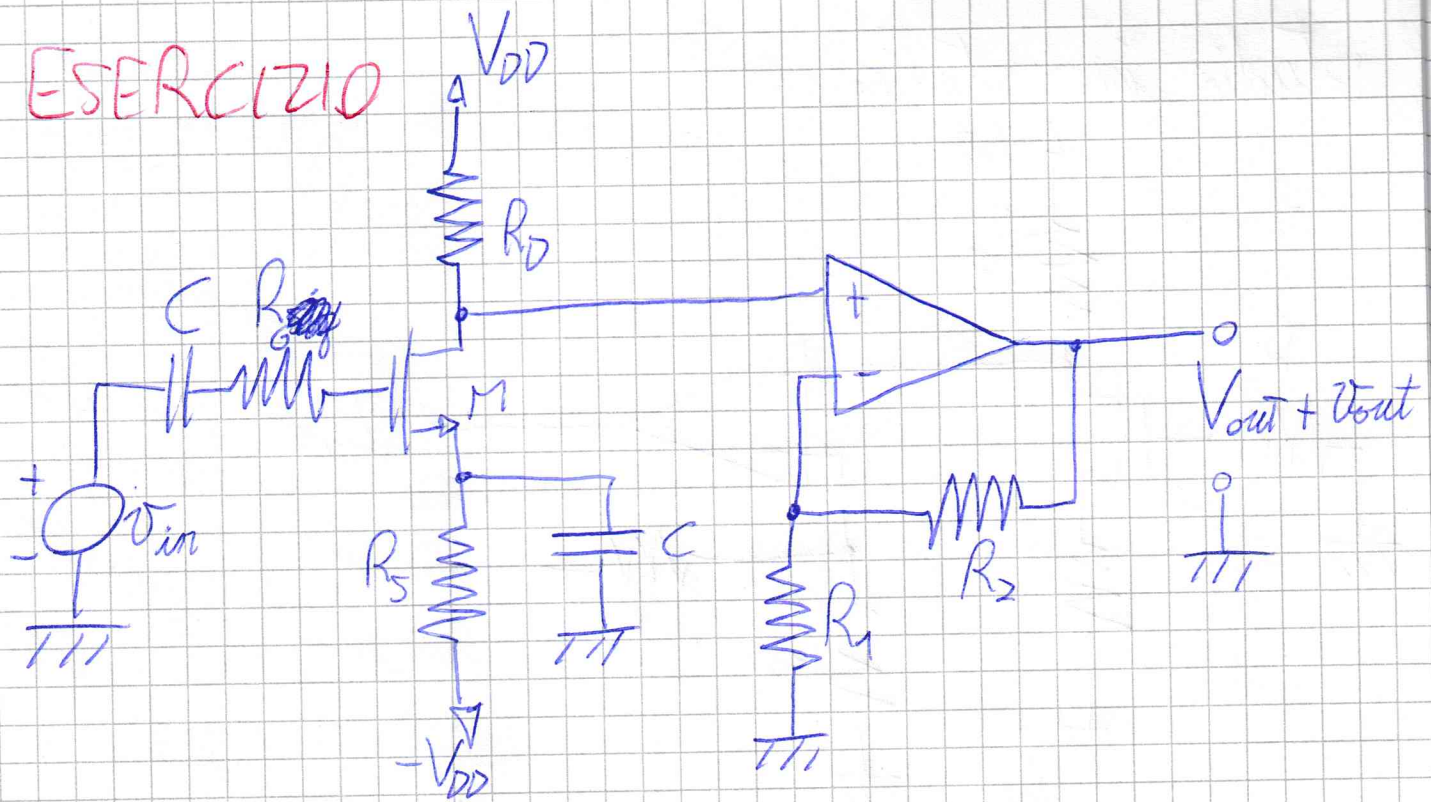


ESERCIZIO



$$L^+ = |L^-| = 12V$$

$$M = \left\{ K = 0,5 \frac{mA}{V^2}; V_t = 2V; \lambda = 0 \right\}$$

$$V_{DD} = 5V \quad C = \infty \quad R_G = 5K\Omega \quad R_S = 0,5K\Omega$$


$$R_1 = 1K\Omega \quad R_2 = 5K\Omega$$

$$R_D = ?$$

$$V_{out} = 0V$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = ?$$

studio in statica

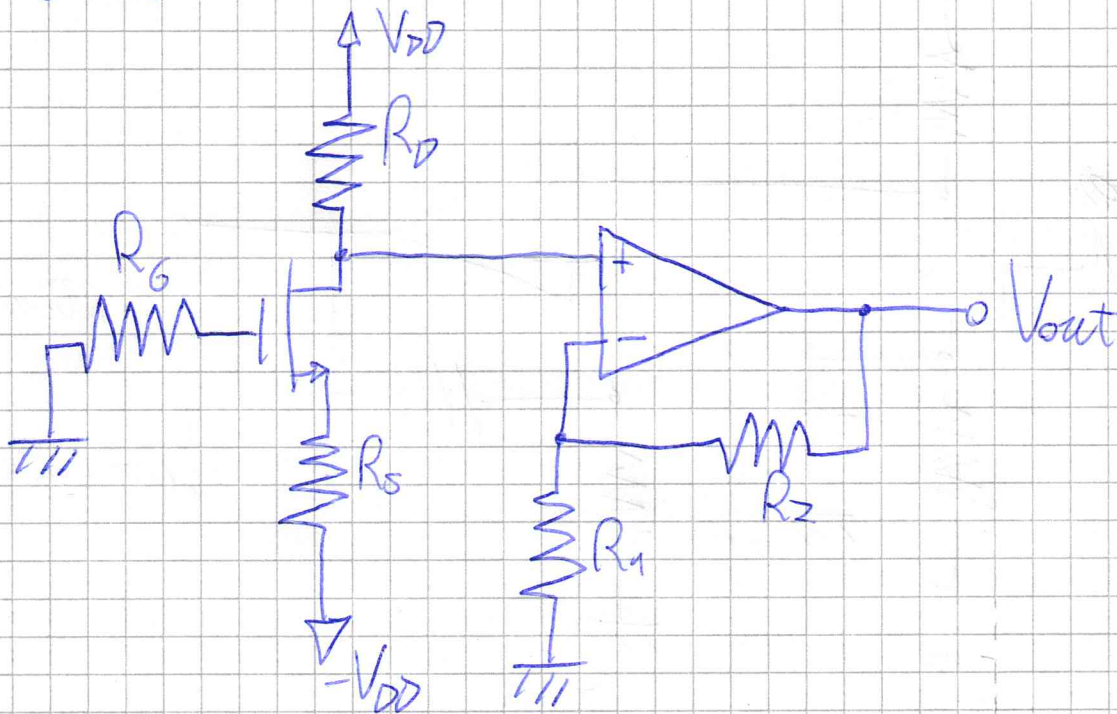

$$\begin{cases} V_{GS} = V_G - V_S = 0 - i_D R_S + V_{DD} \\ i_D = K(V_{GS} - V_t)^2 \end{cases}$$

$$V_{GS} = V_{DD} - R_S K (V_{GS} - V_t)^2 =$$

$$V_{GS} = 5 - \frac{1}{4} (V_{GS} - 2)^2$$

$$V_{GS} = 5 - \frac{1}{4} (V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4)$$

~~$$V_{GS} = 5 - \frac{1}{4} (V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4)$$~~

$$V_{GS} - 5 = -\frac{1}{4} (V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4)$$

$$20 - 4V_{GS} = V_{GS}^2 - 4V_{GS} + 4$$

$$V_{GS}^2 - 16 = 0$$

$$V_{GS} = \pm 4 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 4 \text{ V} > V_t = 2 \text{ V}$$

$$i_D = \frac{1}{2} (4 - 2)^2 = 2 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - i_D R_D - i_D R_S + V_{DD} =$$

$$V_{DS} = 5 - 2R_D - 1 + 5 = 9 - 2R_D \geq V_{GS} - V_t = 4 - 2 = 2$$

$$V_{DS} = 9 - 2R_D > V_{GS} - V_t = 4 - 2 = 2$$

$$9 - 2R_D > 2 \quad -2R_D > -7 \quad R_D < \frac{7}{2} \text{ k}\Omega$$


$$V^+ = V_D = V_{DD} - i_D R_D = 5 - 2R_D$$

$$V_{out} = V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 0$$

$$(5 - 2R_D) 6 = 0 \quad 5 - 2R_D = 0$$

$$-2R_D = -5 \quad R_D = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ k}\Omega$$

studio piccoli segnali

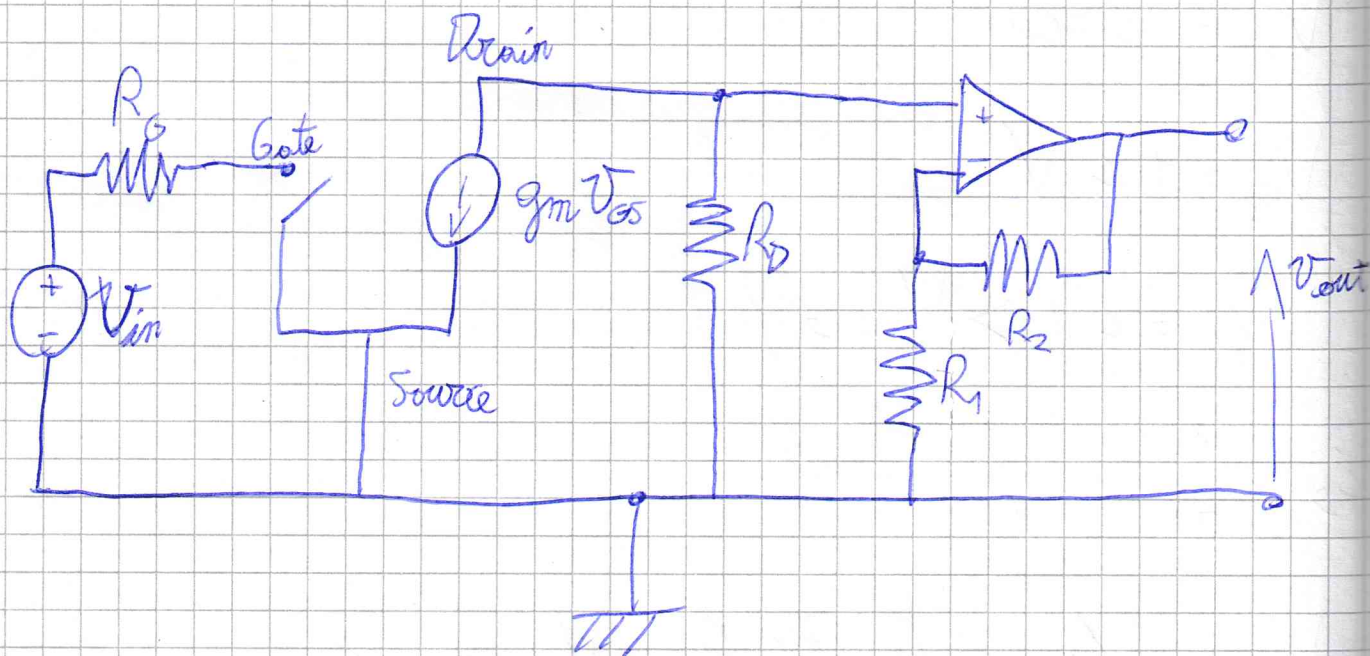

$$g_m = \cancel{2K} 2K(V_{GS} - V_t) = 2$$

$$V_{GS} = v_{in}$$

$$V_D = g_m R_D v_{in} = 2 \cdot 2,5 v_{in} = 5 v_{in} = V^+$$

$$v_{out} = \cancel{V^+} V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 6 V^+ = 30 v_{in}$$

$$A = \frac{v_{out}}{v_{in}} = 30$$