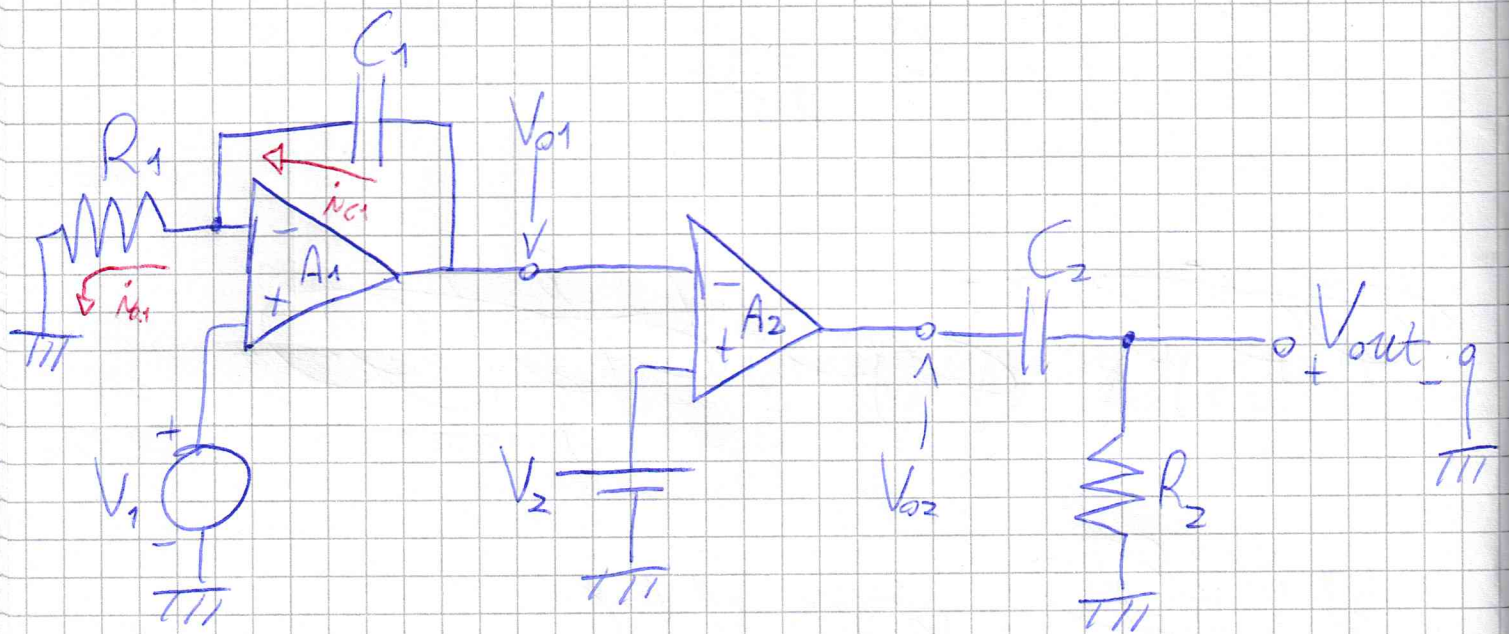


# ESERCIZIO




$$L^+ = |L^-| = 5V$$

$$R_1 = 100k\Omega \quad R_2 = 20k\Omega \quad V_2 = 4V \quad C_1 = 10\mu F$$

$$C_2 = 10\mu F$$

$\Delta V_1 (V)$

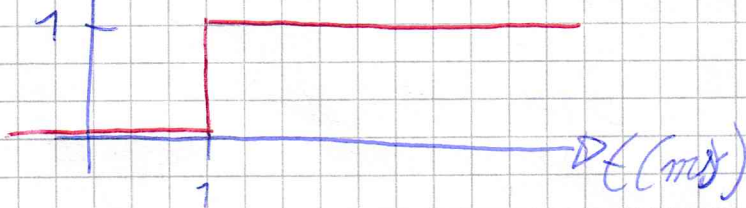

$$V_{A1}^- = V_{A1}^+ = V_1$$

$$V_{A1}^- - 0 = i_{R1} R_1 \rightarrow i_{R1} = \frac{V_{A1}^-}{R_1} = \frac{1}{100} V_{A1}^-$$

$$V_{01} - V_{A1}^- = V_C = \frac{\int i_{C1} dt}{C_1} = \frac{i_{C1} t}{C_1}$$

$$\dot{V}_{C1} = \dot{V}_{R1}$$

$$V_{O1} = V_C + V_{A1}^- = \frac{\dot{V}_{R1}}{C_1} t + V_{A1}^- =$$

$$V_{O1} = \frac{V_1}{R_1} t + V_1 = V_1 \left( \frac{t}{C_1 R_1} + 1 \right) = V_1 + 1 \frac{V}{ms}$$




$$C_1 R_1 = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 10^2 \cdot 10^3 = 10^{-3}$$

$$V_{O1} = V_{A2}^-$$

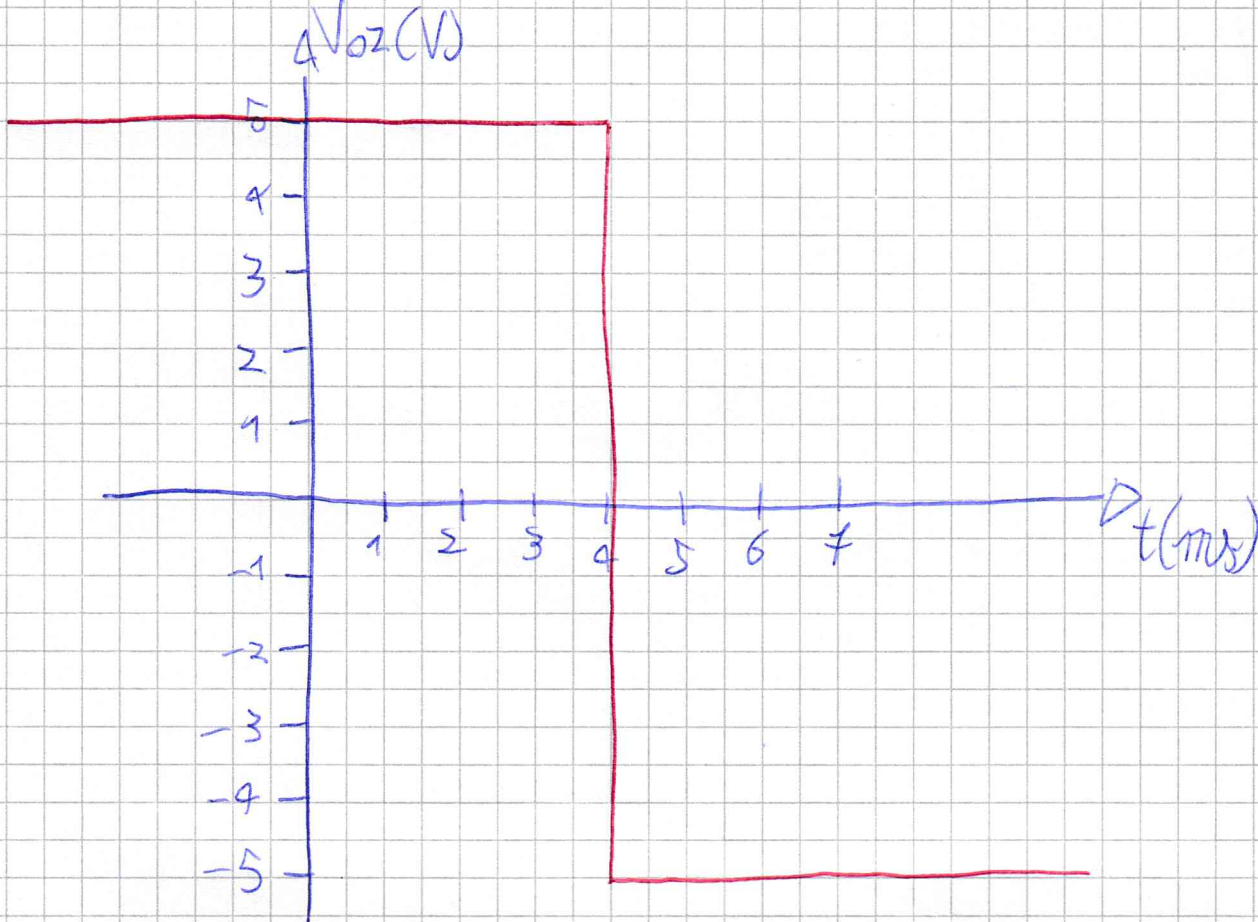non essendoci un ramo di retroazione in  $A_2$ ,  
l'ampl satura





$V_{out}$  è l'uscita di un passa-alto

$$\tau = C_2 R_2 = 20 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = 200 \cdot 10^{-6} = 0,2 \mu s$$

