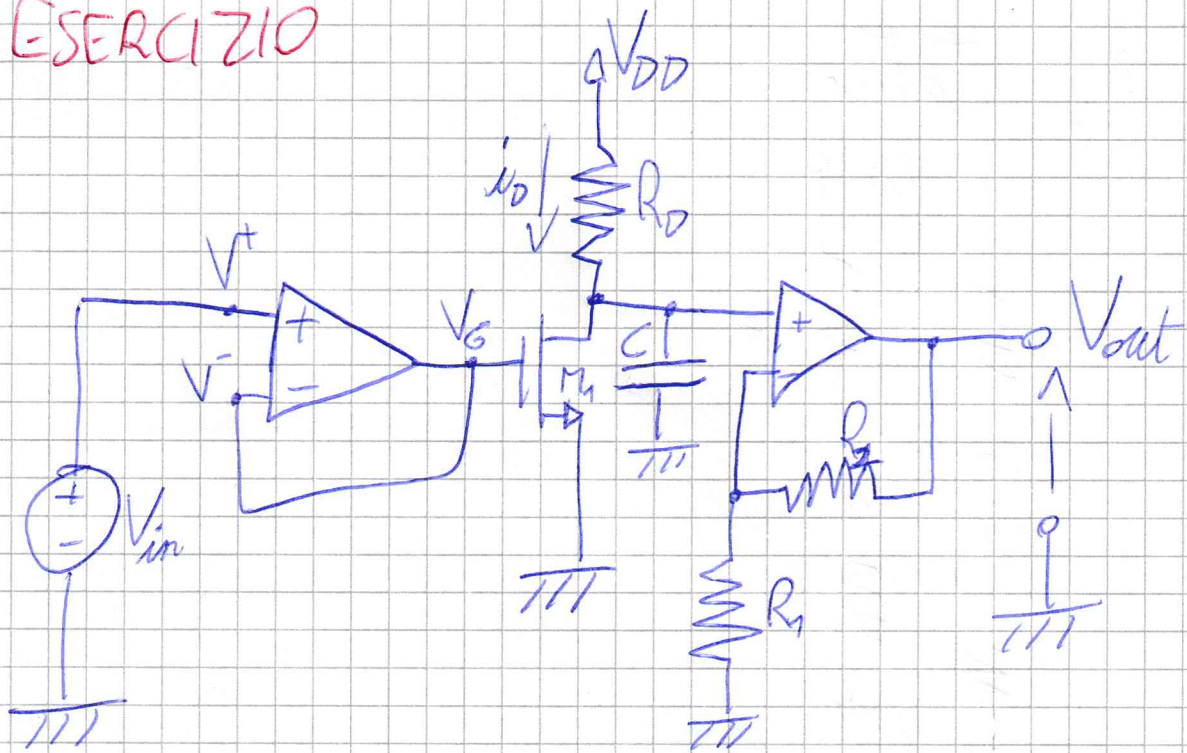


ESERCIZIO



$$V^+ = |V^-| = 1.2V$$

$$M_1 = \left\{ K = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}; V_t = 1V; \lambda = 0 \right\}$$

$$V_{DD} = 5V \quad R_1 = R_2 = R_D = 1k\Omega \quad C = 1\mu F$$



$$V_{out} = V_{O2}$$

$$V_{in} = V_1^+ = V_1^- = V_G$$

è così $V_{in} = 0V$ e $V_{out} = 3V$

$$V_{in} = 0V$$

$$V_G = 0V$$

$$V_G = 0V < V_t = 1V$$

transistor interdetto

$$V_D = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} = 5V$$

$$i_D = 0 \text{ mA}$$

$$V_2^+ = 5V$$

$$V_{O2} = V_2^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 2V_2^+ = 10V$$

$$V_{IN} = 3V$$

$$V_G = 3V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G = 3V > V_t = 1V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - i_D R_D = 5 - 2 = 3V$$

$$i_D = K(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2}(3-1)^2 = 2 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = 3V > V_{GS} - V_t = 3 - 1 = 2V$$

M_1 in saturation

$$V_D = V_2^+ = V_{DD} - i_D R_D = 3V$$

$$V_{O2} = V_2^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 6V$$

$$\tau = CR_D = 10^3 \cdot 10^{-6} = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

