
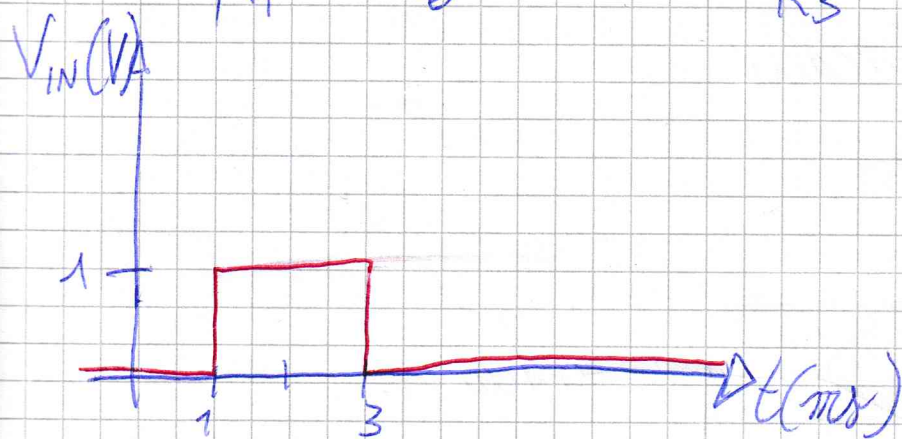


# Esercizio

Determina  $V_o(t)$

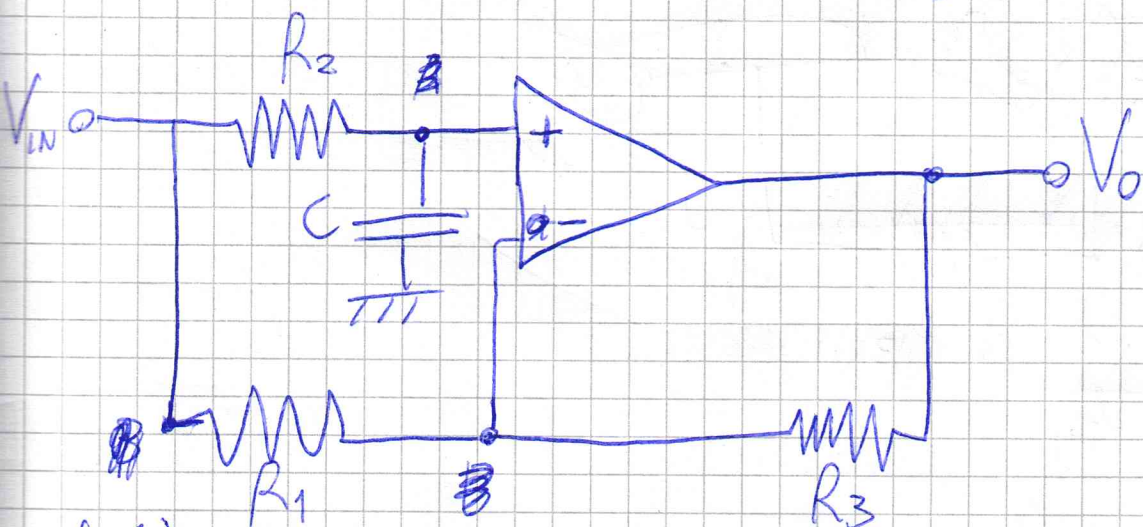

$$V^+ = V^- = 12V$$

$$V_c(\omega) = 0V$$


$$C = 100 \mu F$$

$$R_1 = 10k\Omega \quad R_2 = 1k\Omega \quad R_3 = 20k\Omega$$




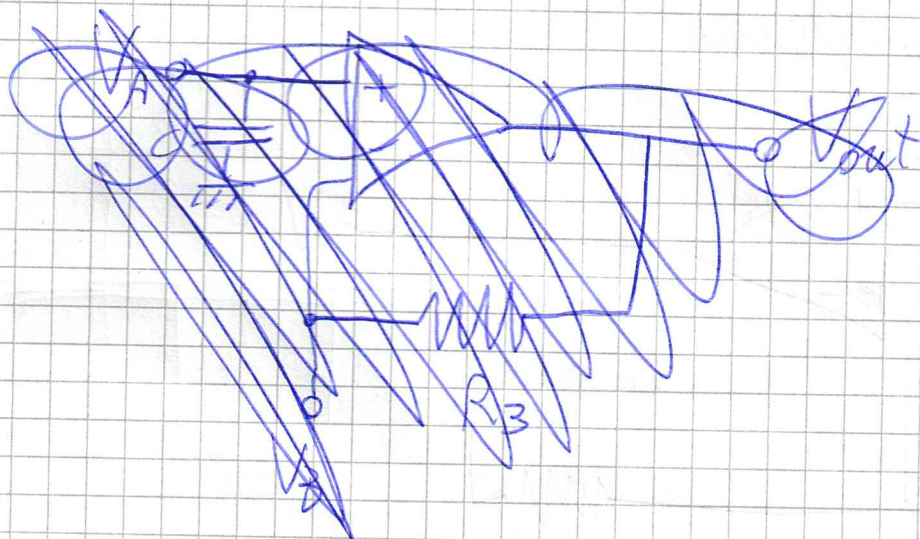~~Per cui posso considerare il circuito seguente~~






Ridisegno il circuito

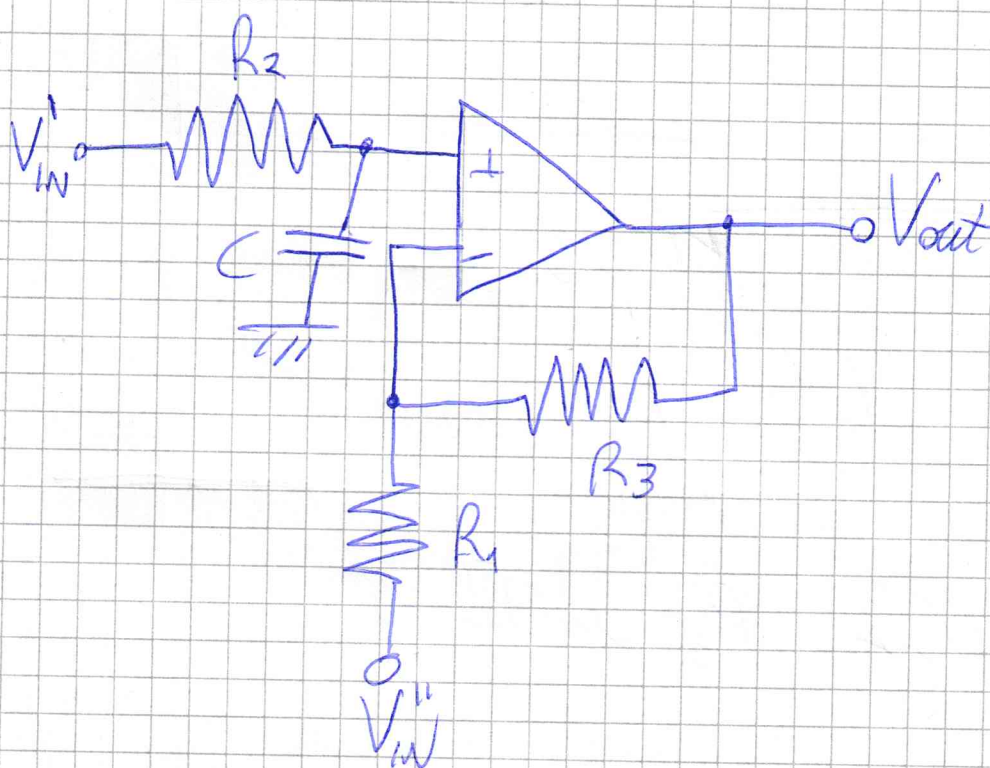


Posso applicare sovrapposizione degli

$$V_{IN} = V_{IN}' = V_{IN}''$$

$$V_{IN}' = 0$$

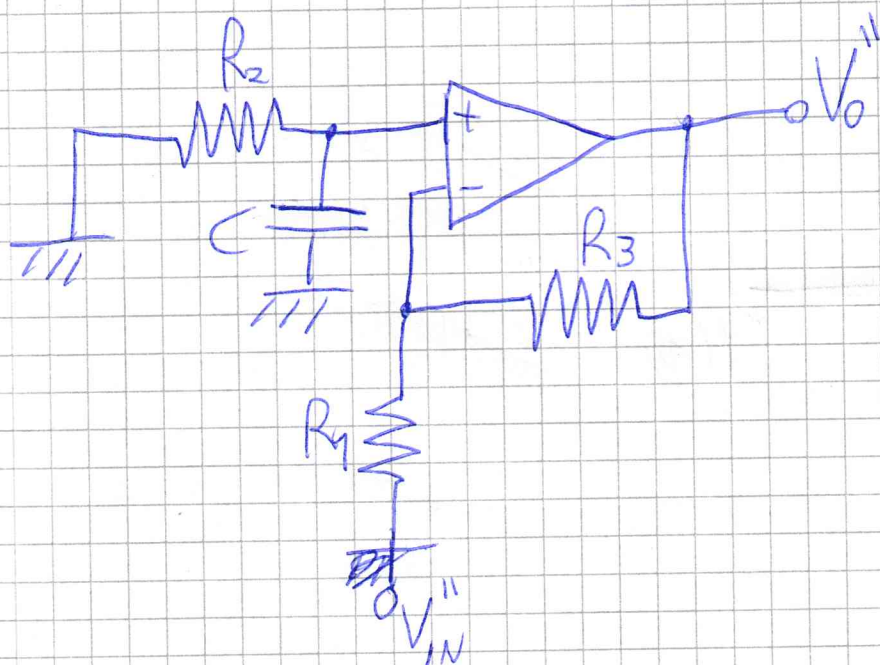
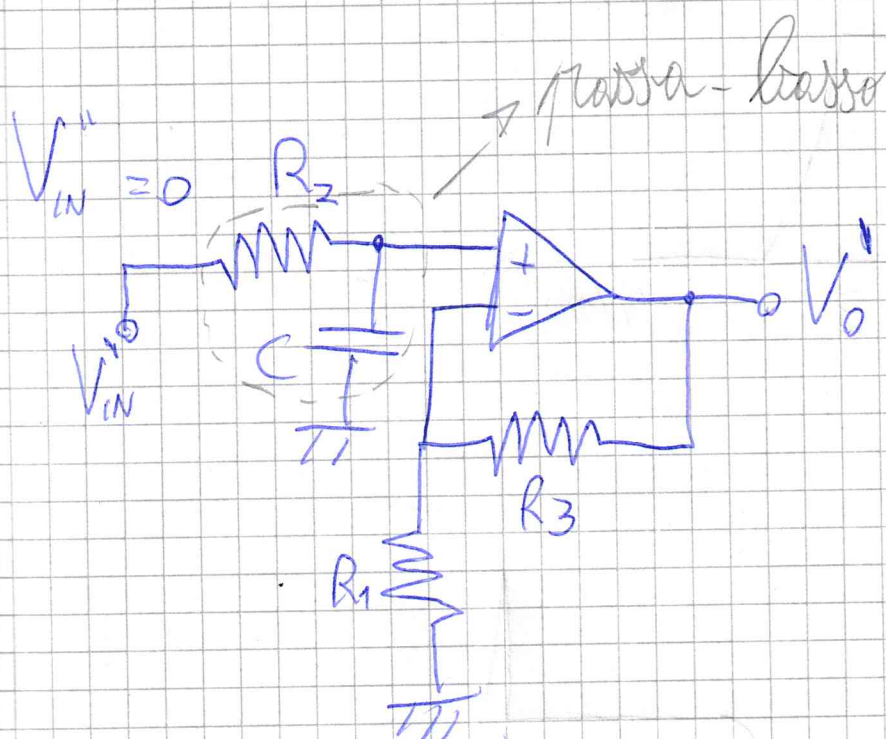
$$V_O'' = -\frac{R_3}{R_1} V_{IN}'' = -2 V_{IN}''$$





$$V_O' = V^- \left( 1 + \frac{R_3}{R_1} \right) =$$

$$V_O' = V_{IN}' (1 + 2) = 3 V_{IN}'$$

$$\tau = R_2 C = 10^3 \cdot 10^2 \cdot 10^{-9} =$$

$$= 0,1 \cdot 10^{-3} = 0,1 \text{ ms}$$



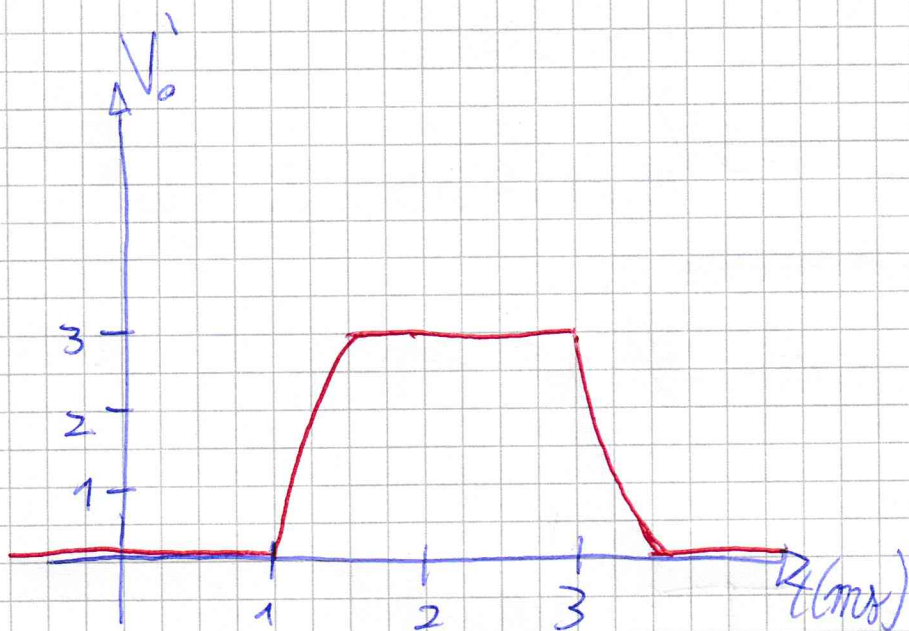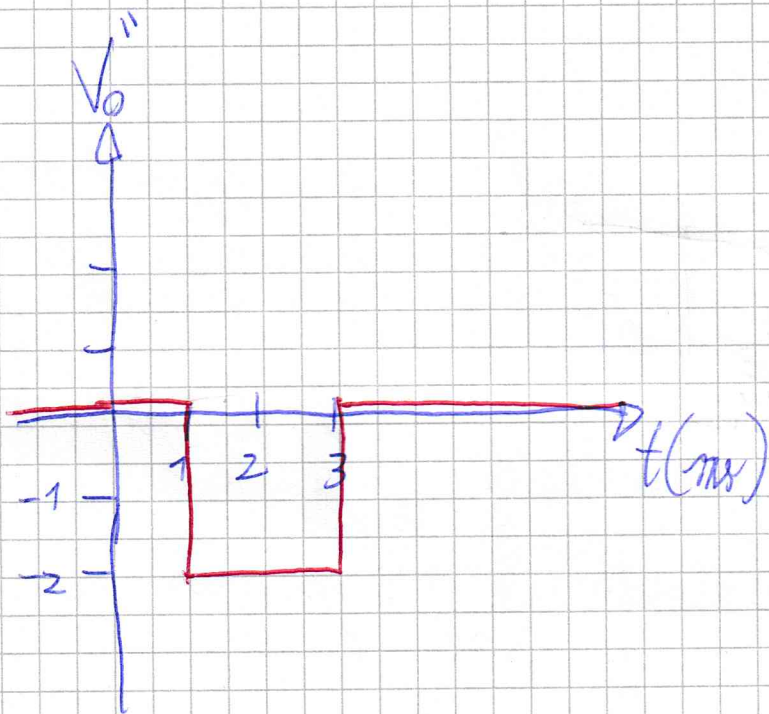

$$V_0 = V_0' + V_0''$$

