
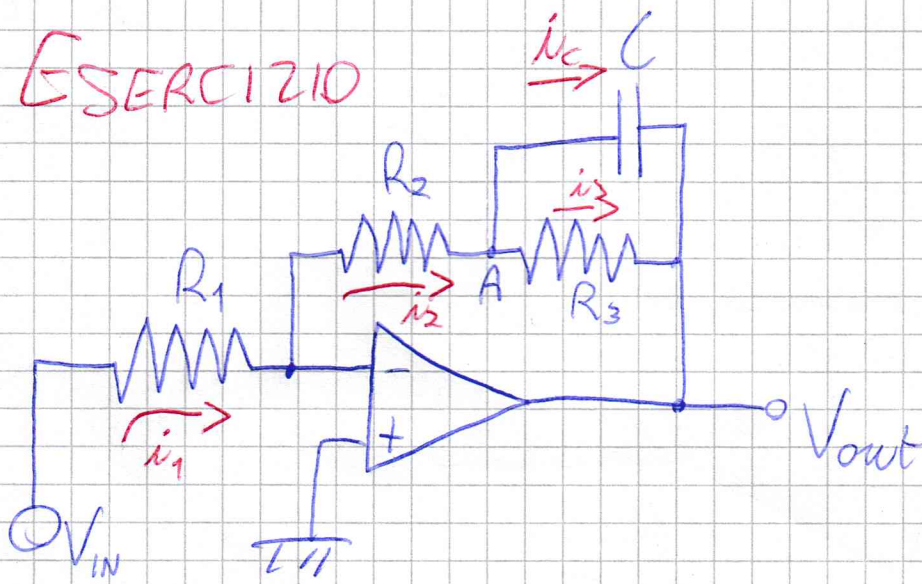


ESERCIZIO

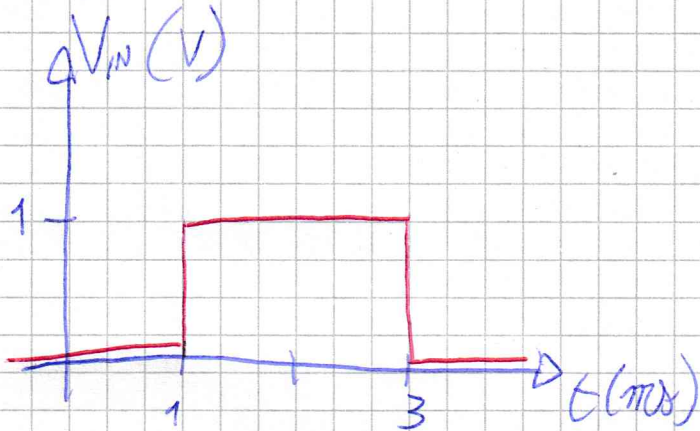

$$R_1 = 1 \text{ K}\Omega \quad R_2 = 2 \text{ K}\Omega \quad R_3 = 4 \text{ K}\Omega \quad C = 25 \text{ nF}$$

$$L^+ = |L^-| = 10 \text{ V}$$



~~$$t = 1^- \text{ e } t = 3^+$$~~

~~$$V_{IN} = 0 \text{ V}$$~~

~~$$V_C = 0 \text{ V}$$~~

~~$$V_{out} = 0 \text{ V}$$~~

$$t = 1^+$$

C é in C.A.

$$V_{in} = 9V$$

$$V_{out} = V_{in} \left(- \frac{R_2 + R_3}{R_1} \right) = -6 V_{in} = -6V$$

$$\tau = CR_3 = 25 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^3 = 200 \cdot 10^{-6} = 0,2 \text{ ms}$$

